Instituto Tecnológico de Aeronáutica — ITA Controle para Sistemas Computacionais — CMC-12 Lista 6 — Estabilidade, Erro em Regime, Linearização e Projeto com Requisitos no Domínio do Tempo

Professor: Marcos Ricardo Omena de Albuquerque Maximo

10 de abril de 2025

Observação: A entrega da solução dessa lista consiste de submissão de arquivos no Google Classroom. Compacte todos os arquivos a serem submetidos em um único .zip (use obrigatoriamente .zip, e não outra tecnologia de compactação de arquivos) e anexe esse .zip no Google Classroom. O arquivo com os passos das soluções de todas as questões (rascunho) deve ser entregue num arquivo chamado rascunho.pdf (não usar outro formato além de .pdf). Para o .zip, use o padrão de nome <login_ga>_listaX.zip. Por exemplo, se seu login é marcos.maximo e você está entregando a lista 1, o nome do arquivo deve ser marcos.maximo_lista1.zip. Não crie subpastas, deixe todos os arquivos na "raiz" do .zip.

Questão 1. Considere uma malha de controle com ganho proporcional K, conforme mostrada na Figura 1. Através do critério de Routh-Hurwitz, determine a faixa de valores de K para que o sistema seja estável em malha fechada.

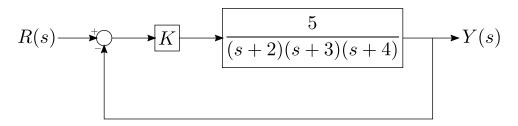


Figura 1: Malha de controle da questão 1.

Dê sua resposta como um vetor de MATLAB [a,b], que possui os limites inferior e superior do intervalo de validade de K (i.e. $K \in (a,b)$). Use o arquivo questao1.m.

Questão 2. Seja um sistema de *cruise control* com controlador PI, como mostrado na Figura 2, em que m é a massa do carro, b é um coeficiente de amortecimento, K_p é um ganho proporcional e K_i é um ganho integrativo. Calcule o erro em regime provocado nesse sistema por uma perturbação rampa

$$D(s) = \frac{1}{s^2}. (1)$$

Dê sua resposta em função dos parâmetros do sistema: m, b, K_p e K_i . Para isso, use o arquivo questao2.m.

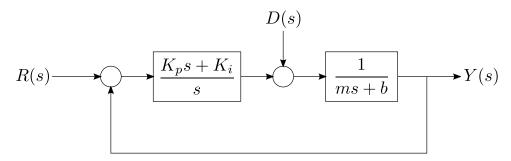


Figura 2: Sistema de *cruise control* com controlador PI com perturbação.

Questão 3. O diagrama mostrado na Figura 3 mostra um sistema de levitação magnética, em que uma força magnética gerada no eletroímã devido à circulação de corrente produzida por uma fonte de corrente. Supondo a corrente seja controlável, é possível controlar a altura da esfera com um sistema de controle. Esse sistema é regido pelas seguintes equações:

$$\begin{cases} \dot{y} = v, \\ m\dot{v} = f - bv - mg, \\ f = K_f \frac{u^2}{(y_{max} - y)^2}, \end{cases}$$

$$(2)$$

em que y é a altura da esfera, y_{max} é a máxima altura da esfera, v é a velocidade da esfera, m é a massa da esfera, v é um coeficiente de amortecimento, v é a aceleração da gravidade, v é a força gerada pelo eletroímã, v é uma constante e v é a corrente (entrada do sistema). Linearize o modelo não-linear que descreve o sistema e o escreva no formato

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \delta y \\ \delta v \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} \delta y \\ \delta v \end{bmatrix} + \mathbf{B} \delta u, \tag{3}$$

em que

$$\begin{cases}
\delta y = y - y_0, \\
\delta v = v - v_0, \\
\delta u = u - u_0,
\end{cases}$$
(4)

em que (y_0, v_0, u_0) é um ponto de equilíbrio dado por

$$\begin{cases} v_0 = 0, \\ u_0 = \sqrt{\frac{mg}{K_f}} (y_{max} - y_0). \end{cases}$$
 (5)

Dê sua resposta através do arquivo questao3.m.

Questão 4. Seja uma função de transferência em malha fechada dada por

$$G_f(s) = \frac{600}{(s+10)(s+20)(s^2+2s+4)},\tag{6}$$

Usando aproximação por polos dominantes e as fórmulas analíticas apresentadas para especificações no domínio do tempo, determine aproximadamente os valores de:

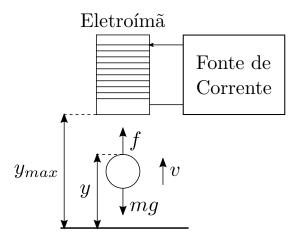


Figura 3: Levitador magnético.

- Erro em regime para entrada degrau e_{∞} .
- Tempo de subida de 10% a 90% $t_r|_{10\%}^{90\%}$.
- Tempo de acomodação de $2\% t_s|_{2\%}$.

Dê sua resposta através do arquivo questao4.m.

Questão 5. Seja um circuito RC como mostrado na Figura 4. Considerando que a tensão da fonte V é controlável, projete um sistema de controle com controlador PI e pré-filtro para que o sistema em malha fechada tenha tempo de subida de 0 a 100% $t_r|_0^{100\%}=0.01~s$ e sobressinal $M_p=0.046$. Assuma $R=10~k\Omega$ e $C=1~\mu F$. Dê como resposta os ganhos K_p e K_i através do arquivo questao5.m.

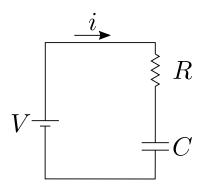


Figura 4: Circuito RC.